

Elektriahelad



loeng 5

Indrek Jõgi
indrek.jogi@ut.ee

V loengu teema


- keerulisemad alalisvooluhelad
 - superpositisiooniprintsiip
 - Kirchoffi reeglid

Superpositsiooni printsiip


Kuidas leida voolud mitme emj. allikaga ahelas?

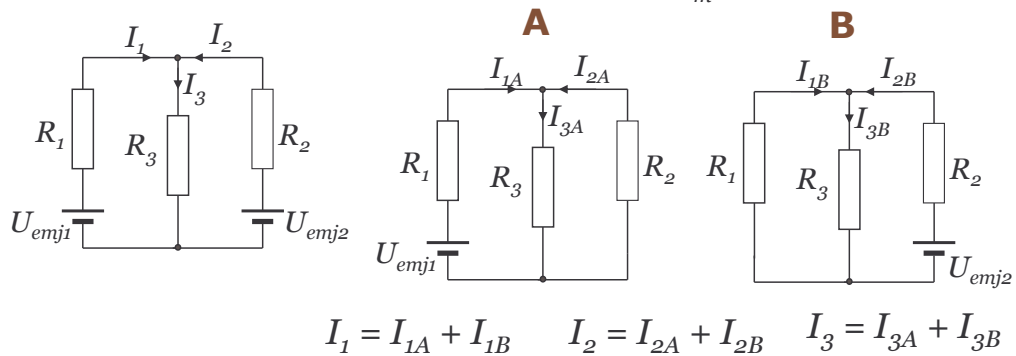- 1) leida ahela harudes olevad voolud iga emj. allika jaoks eraldi, lühistades teised emj. allikad
- 2) liita need voolud kokku

$$n \text{ ahela haru, } m \text{ emj. allikat } I_n = \sum_m I_{nm}$$



Superpositsiooniprintsiip: näide

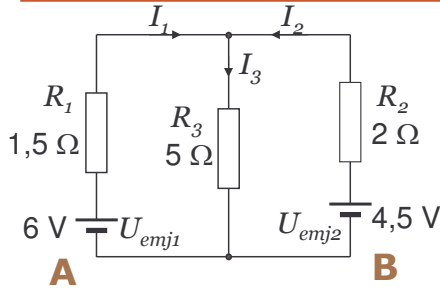

$$\mathbf{A} \quad R = R_1 + R_2 \cdot R_3 / (R_2 + R_3)$$

$$R = 1,5 \Omega + 10 \Omega / 7 \Omega = 2,93 \Omega$$

$$I_{1A} = U_{emj1} / R \quad I_{1A} = 6 \text{ V} / 2,93 \Omega = 2,05 \text{ A}$$

$$I_{2A} = I_{1A} \cdot R_3 / (R_2 + R_3) \quad I_{2A} = 2,05 \text{ A} \cdot 5 / 7 = 1,46 \text{ A}$$

$$I_{3A} = I_{1A} \cdot R_2 / (R_2 + R_3) \quad I_{3A} = 2,05 \text{ A} \cdot 2 / 7 = 0,59 \text{ A}$$

$$I_1 = I_{1A} + I_{1B} \quad I_1 = 2,05 \text{ A} - 1,1 \text{ A} = 0,95 \text{ A}$$

$$I_2 = I_{2A} + I_{2B} \quad I_2 = -1,46 \text{ A} + 1,43 \text{ A} = 0,03 \text{ A}$$

$$I_3 = I_{3A} + I_{3B} \quad I_3 = 0,59 \text{ A} + 0,33 \text{ A} = 0,92 \text{ A}$$

$$\mathbf{B} \quad R = R_2 + R_1 \cdot R_3 / (R_1 + R_3)$$

$$R = 2 \Omega + 7,5 \Omega / 6,5 \Omega = 3,15 \Omega$$

$$I_{2B} = U_{emj2} / R \quad I_{2B} = 4,5 \text{ V} / 3,15 \Omega = 1,43 \text{ A}$$

$$I_{1B} = I_{2B} \cdot R_3 / (R_1 + R_3) \quad I_{1B} = 1,43 \text{ A} \cdot 5 / 6,5 = 1,1 \text{ A}$$

$$I_{3B} = I_{2B} \cdot R_1 / (R_1 + R_3) \quad I_{3B} = 1,43 \text{ A} \cdot 1,5 / 6,5 = 0,33 \text{ A}$$

$$I_1 = 0,95 \text{ A}$$

$$I_2 = 0,03 \text{ A}$$


$$I_3 = 0,92 \text{ A}$$

Kirchoff'i reeglid

Kuidas leida voolud mitme emj. allikaga ahelas?

reegel 1: sõlmpunkti sisenevate ja väljuvate voolude summa on 0

$$\Sigma I = 0$$

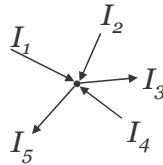


$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 = 0$$

$$I_1 + I_2 + I_4 = I_3 + I_5$$


reegel 2: igas suletud vooluringis on pingelangude summa võrdne ringis olevate elektromotoorjõudude summaga

$$\Sigma U_{emj} = \Sigma IR$$

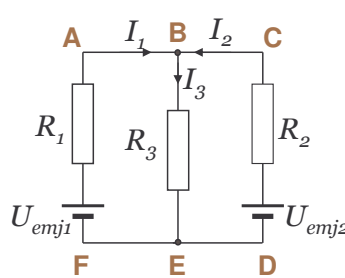

$$\left. \begin{array}{l} \text{ABEFA:} \\ U_{emj1} = I_1 \cdot R_1 + I_3 \cdot R_3 \\ \text{CBEDC:} \\ U_{emj2} = I_2 \cdot R_2 + I_3 \cdot R_3 \\ I_1 + I_2 = I_3 \end{array} \right\}$$

Kirchoff'i reeglid: näide

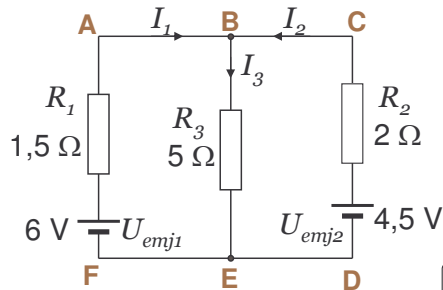

$$I_1 + I_2 = I_3$$

ABEFA:

$$U_{emj1} = I_1 \cdot R_1 + I_3 \cdot R_3$$

$$U_{emj1} = I_1 \cdot R_1 + (I_1 + I_2) \cdot R_3$$

$$6V = 6,5\Omega \cdot I_1 + 5\Omega \cdot I_2 \quad [1]$$

CBEDC:

$$U_{emj2} = I_2 \cdot R_2 + I_3 \cdot R_3$$

$$U_{emj2} = I_2 \cdot R_2 + (I_1 + I_2) \cdot R_3$$

$$4,5V = 5\Omega \cdot I_1 + 7\Omega \cdot I_2 \quad [2]$$

ABCDEFA:

$$U_{emj1} - U_{emj2} = I_1 \cdot R_1 - I_2 \cdot R_2$$

$$1,5V = 1,5\Omega \cdot I_1 - 2\Omega \cdot I_2 \quad [3]$$

$$\begin{cases} 12V = 13\Omega \cdot I_1 + 10\Omega \cdot I_2 \dots\dots\dots[1] \times 2 \\ 7,5V = 7,5\Omega \cdot I_1 - 10\Omega \cdot I_2 \dots\dots\dots[3] \times 5 \end{cases}$$

$$19,5V = 20,5\Omega \cdot I_1 \Leftrightarrow I_1 = 0,951 \text{ A}$$


$$1,5V = 1,5\Omega \cdot 0,95A - 2\Omega \cdot I_2$$

$$0,075V = -2\Omega \cdot I_2 \Leftrightarrow I_2 = -0,037 \text{ A}$$


$$0,951A + 0,037A = I_3 \Leftrightarrow I_3 = 0,914 \text{ A}$$

Thevenin'i teoreem

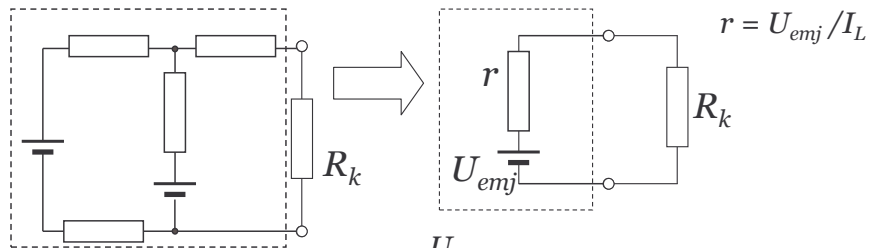- Ükskõik millise emj. allikaid ja takisteid sisaldava kahe väljundiga ahela saab esitada ühe lihtsa pingesallikaga emj- $\mathcal{E} U_{emj}$ ja sisetakistusega r






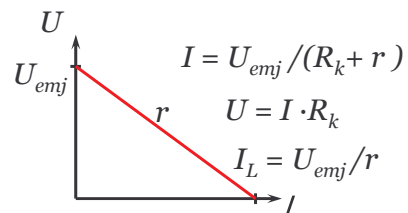Skeem, kui pingesallikas: pingegeneraator




Thevenin'i teoreem: rakendamine

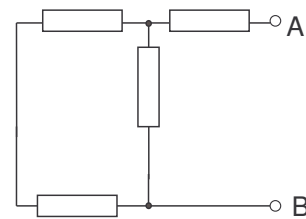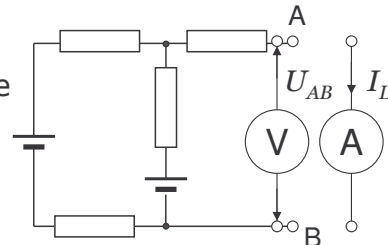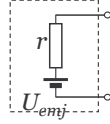- Kuidas leida U_{emj} ja r ?
- Eksperimentaalselt
 - mõõta lühisvool ja klemmpinge avatud vooluringi korral
- analüütiliselt
 - arvutada pinge U_{AB} väljundis lahtise vooluringi korral kasutades näit: Kirchoff'i reegleid
 - määrata r asendades kõik sisemised pingesallikad nende sisetakistustega ja leides sellise ahela takistuse



Thevenin'i teoreem: näide

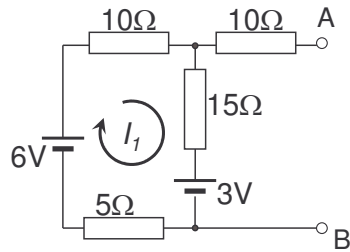


Pinge U_{AB} lahtise vooluringi korral

$$6V - 3V = (10\Omega + 15\Omega + 5\Omega) \cdot I_1$$

$$I_1 = 3V / 30\Omega \quad I_1 = 0,1 \text{ A}$$
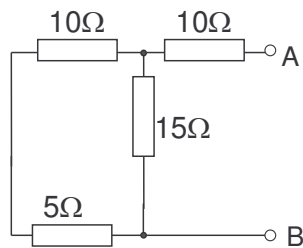
$$U_{AB} = 3V + 15\Omega \cdot 0,1 \text{ A} \quad \boxed{U_{emj} = 4,5V}$$



sisetakistus r

$$r = 10\Omega + 15\Omega \cdot (10\Omega + 5\Omega) / (15\Omega + 10\Omega + 5\Omega)$$


$$\boxed{r = 17,5\Omega}$$

lühisvool I_L

$$I_L = 4,5V / 17,5\Omega = 257 \text{ mA}$$

Norton'i teoreem

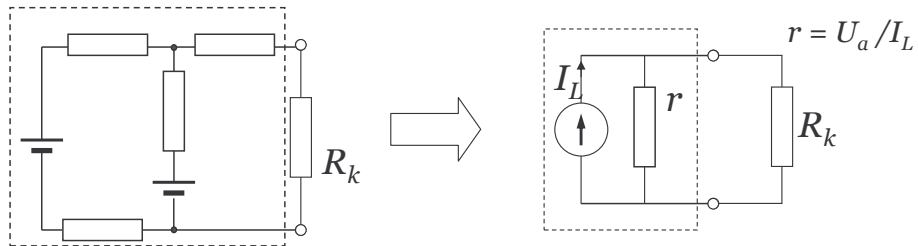- keerulise ahela saab esitada konstantse voolugeneraatori ja paralleelse sisetakistusega






Vool tekib välisahelast sõltumatult:
voolugeneraator


Norton'i teoreem: rakendamine

- Kuidas leida I_L ja r ?
- Eksperimentaalselt
 - nagu Thevenin'i teoreemi korral
- analüütiliselt
 - arvutada pinge U_{AB} väljundis lahtise vooluringi korral
 - määrata r sarnaselt Thevenin'i teoreemiga
 - Arvutada I_L kasutades valemit

$$r = U_{AB} / I_L$$

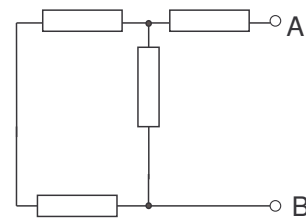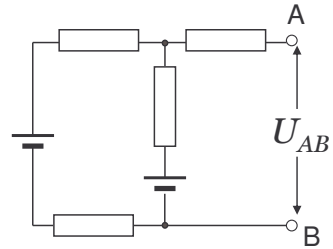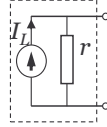

Norton'i teoreem: näide

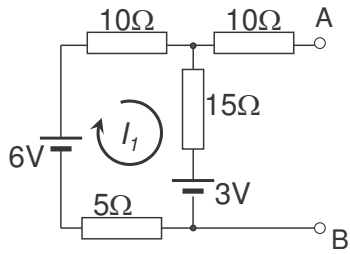

Pinge U_{AB} lahtise vooluringi korral


$$I_1 = 0,1 \text{ A}$$

$$U_{AB} = 3\text{V} + 15\Omega \cdot 0,1\text{A} \quad U_{AB} = 4,5\text{V}$$

sisetakistus r

$$r = 10\Omega + 15\Omega \cdot (10\Omega + 5\Omega) / (15\Omega + 10\Omega + 5\Omega)$$

$$r = 17,5\Omega$$

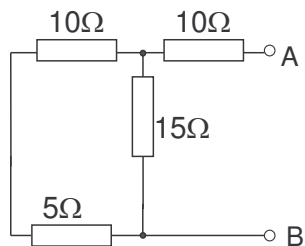

lühisvool I_L

$$I_L = 4,5\text{V} / 17,5\Omega$$

$$I_L = 257\text{mA}$$

praktiliselt samasugune meetoodika, kui Thevenini teoreemil